

# Esperimentazioni di Fisica III

## 1 Struttura e funzionamento dei Flip-Flop

Relazione Gruppo .....

*Attenzione: tutti gli integrati adoperati in questa esperienza dovranno essere alimentati a +5V.*

### 1.1 Realizzazione di un Flip Flop di tipo RS a partire da porte NAND

Si monti il circuito indicato in figura 1, utilizzando l'integrato 7400 (NAND). Si alimenti a +5V e si faccia uso degli interruttori forniti per realizzare i commutatori indicati in figura.

 


Figura 1: Flip Flop (FF) asincrono RS.

Si indichino sul disegno del circuito gli ingressi (S,R) e le uscite ( $Q, \overline{Q}$ ). Si verifichi che gli ingressi siano a 0 V o 5 V a seconda della posizione dell'interruttore.

Si misuri, facendo uso dell'oscilloscopio, il segnale presente alle uscite  $(Q, \overline{Q})$ , per ciascuna posizione dell'interruttore. Si compili la relativa tabella delle verità (1).

| $S$ | $R$ | $Q$ | $\overline{Q}$ |
|-----|-----|-----|----------------|
| 0   | 0   |     |                |
| 0   | 1   |     |                |
| 1   | 0   |     |                |
| 1   | 1   |     |                |

Tabella 1: Tabella delle verità del FF asincrono di figura 1.

Si spieghi il funzionamento del circuito come elemento di memoria.

## 1.2 Realizzazione di un FF *sincrono* di tipo RS

Il FF montato è *asincrono*, nel senso che lo stato delle uscite  $(Q, \overline{Q})$  cambia non appena si modifichi lo stato degli ingressi R, S. Un FF *sincrono* cambia invece stato solo in coincidenza con l'arrivo di un impulso di *clock* o *enable* (dopo che siano stati impostati gli ingressi).

Si faccia uso di altre due porte NAND per rendere sincrono il circuito. Si disegni il relativo schema e si verifichi il funzionamento utilizzando gli interruttori. Si riporti la relativa tabella delle verità in Tabella (2).

| $Ck_n$ | $S$ | $R$ | $Q_n$ | $\overline{Q_n}$ |
|--------|-----|-----|-------|------------------|
| 0      | 1   | 0   |       |                  |
| 1      | 1   | 0   |       |                  |
| 0      | 0   | 1   |       |                  |
| 1      | 0   | 1   |       |                  |
| 0      | 0   | 0   |       |                  |
| 1      | 0   | 0   |       |                  |
| 0      | 1   | 1   |       |                  |
| 1      | 1   | 1   |       |                  |

Tabella 2: Tabella delle verità del FF RS di tipo sincrono. Con  $Ck_n$  si è indicato l'impulso di clock o enable.

### 1.3 Utilizzo del FF di tipo D 7474

Si utilizzi ora l'integrato 7474 e si verifichi il funzionamento del FF di tipo D. Si faccia riferimento alle caratteristiche fornite e si disegni il circuito assemblato. Si faccia uso degli interruttori già adoperati in precedenza per settare l'ingresso D, quello di Clock e gli ingressi *asincroni* Set, Reset. Si descriva il funzionamento del circuito nelle varie situazioni e si compili la tabella delle verità relativa al funzionamento asincrono (tabella 3) ed a quello sincrono (tabella 4). Si verifichi che lo stato dell'uscita cambia sul *fronte di salita* del clock.

Si abilitino entrambi gli ingressi S ed R e successivamente li si disabilitino. Si

| $Ck_n$ | $D$ | $S$ | $R$ | $Q$ | $\overline{Q}$ |
|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| X      | X   | 0   | 1   |     |                |
| X      | X   | 1   | 0   |     |                |
| X      | X   | 0   | 0   |     |                |

Tabella 3: Tabella delle verità del FF D utilizzato in modo asincrono.

| $Ck_n$     | $D$ | $S$ | $R$ | $Q_n$ | $\overline{Q_n}$ |
|------------|-----|-----|-----|-------|------------------|
| $\uparrow$ | 0   | 1   | 1   |       |                  |
| $\uparrow$ | 1   | 1   | 1   |       |                  |

Tabella 4: Tabella delle verità del FF D utilizzato in modo sincrono.

verifichi che lo stato di  $Q$  ed  $\overline{Q}$  dipende da quale dei due ingressi viene modificato per primo come indicato anche dal 'data-sheet'.

Si disabilitino gli ingressi asincroni e si connetta l'input D con  $\overline{Q}$ . Si utilizzi un'onda quadra come segnale di clock. Si visualizzino sull'oscilloscopio il clock ed il dato (D); si riporti in un grafico i segnali osservati e si spieghi il funzionamento.

Si misuri, nel medesimo circuito, il ritardo tra il segnale di clock e l'uscita (*propagation delay*). Si spieghi il modo in cui è stata effettuata la misura e si confronti il risultato ottenuto con quello previsto dalle caratteristiche dell'integrato. Si valuti quale potrebbe essere all'incirca la massima frequenza di clock utilizzabile in tale circuito.

## **1.4 Utilizzo del FF di tipo JK 7476**

Si monti il FF di tipo JK 7476. Si uniscano entrambi gli ingressi J e K al livello alto, si invii in ingresso un segnale di clock e si osservi il segnale in uscita. Si riportino in un grafico le forme d'onda osservate. Si spieghi poi come dovrebbero esser collegati gli ingressi J e K se si volesse da questo integrato ottenere un FF di tipo D.