CIRCUITI LOGICI INTEGRATI

Macchina a stati finiti per la gestione della freccia

GUIDA ALL' ESPERIENZA N.

+

RELAZIONE Gruppo .....

E' consigliato montare il circuito come e` disegnato qui sott

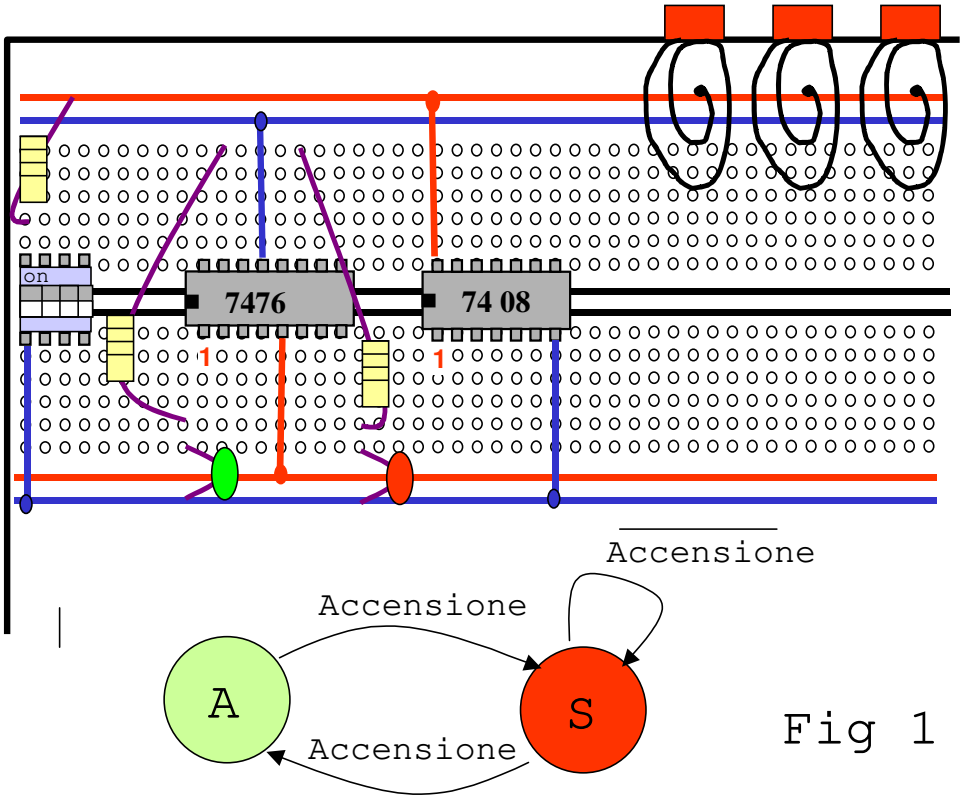

Fig 1

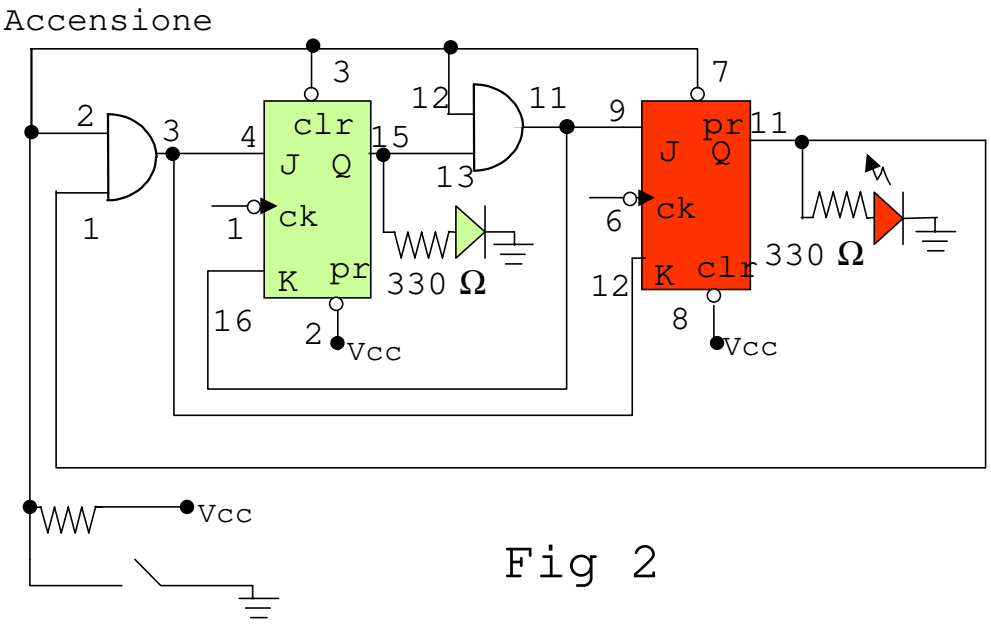

Fig 2