Prova pratica di Esperimentazioni di Fisica 3A

22 Maggio 2002

Si monti il circuito di figura 1.

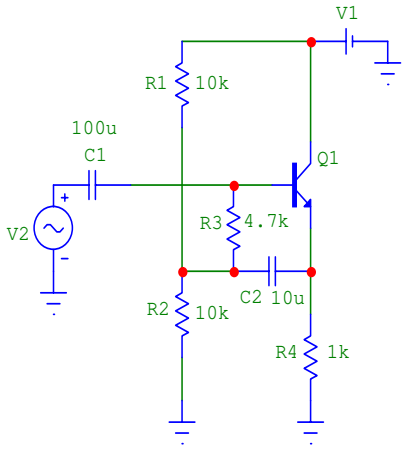

Figure 1: